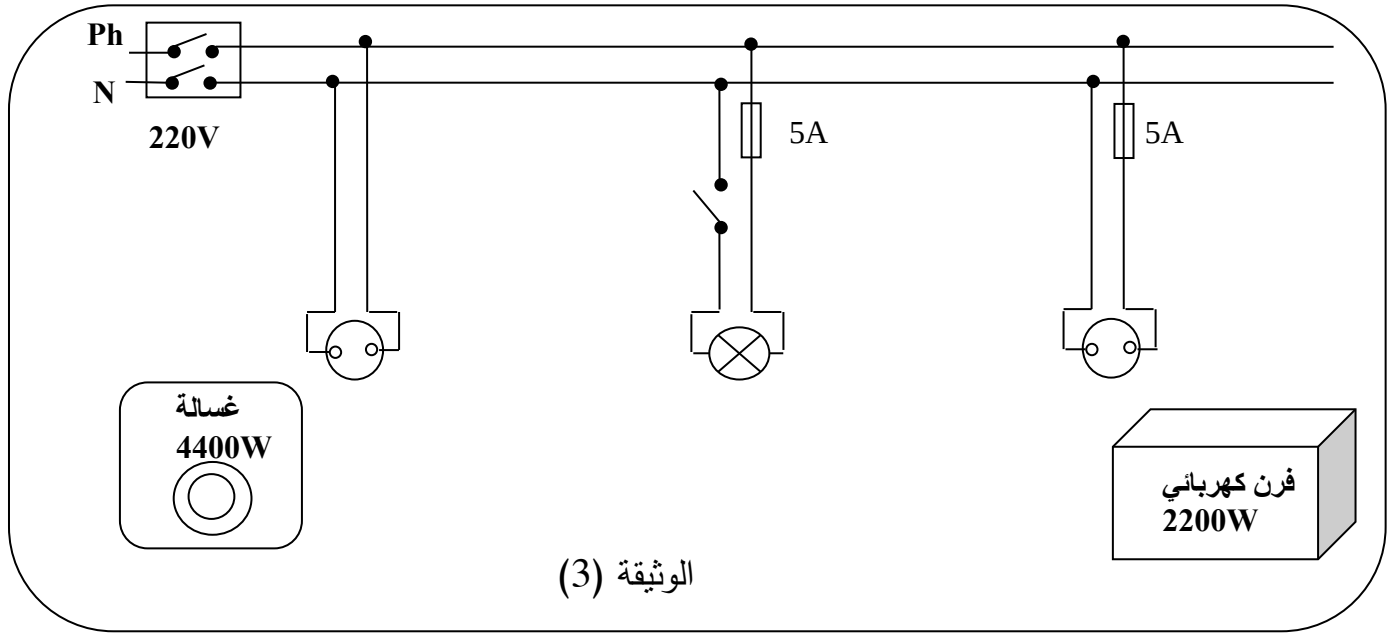


الجزء الثاني: (8 نقاط)
الوضعية الإدماجية:

تبيّن الوثيقة (3) مخططاً كهربائياً لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزل أحمد.
عند تشغيل الفرن الكهربائي الخالي من أيّ عطب، لاحظت الأم انقطاع التيار الكهربائي عن دارة المآخذ
الذي يغذّيه رغم سلامة هذا المآخذ، في حين أنّه لم ينقطع عن بقية الدارات الأخرى.



- 1) فسّر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن دارة الفرن عند تشغيله.
- 2) اقترح حلاً مناسباً لتشغيل الفرن من نفس المآخذ.
- 3) أ) اذكر التعديلات والإضافات المناسبة، كلّ على حدة، لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.
- ب) أعد رسم المخطط الكهربائي مبيناً عليه التعديلات والإضافات المناسبة.