


**الجزء الثاني: (08 نقاط)****حل الوضعية الإدماجية:**

1. القاطع الآلي الفرعي المناسب هو: القاطع الآلي الفرعي (2)

- التبرير: لأنه يحمي ويسمح بمرور شدة التيار اللازمة لتشغيل المكيف الهوائي (أكبر أو تساوي 13A).

- (تقبل التبريرات الصحيحة الأخرى)

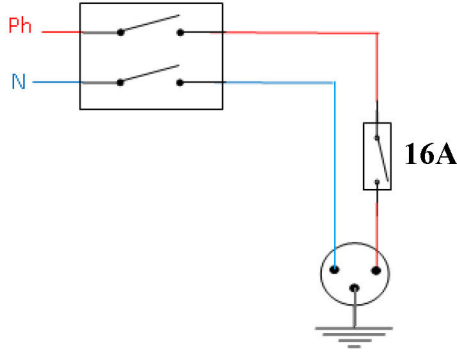2. رسم المخطط الكهربائي لدارة مأخذ المكيف الهوائي.



3. النصائح المقدمة لصاحب المنزل لترشيد استهلاك الكهرباء هي:

- ضبط المكيف الهوائي على درجة حرارة مناسبة.

- غلق النوافذ عند تشغيل المكيف الهوائي.

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية غير اللازمة.

(يكفي ذكر ثلاث نصائح).

شبكة تقييم الوضعية

العلامة		المؤشرات	الأسئلة	المعيار
المجموع	مجزأة			
2	0,5	- يختار قاطع فرعي.	س 1	الوجاهة فهم المتعلم لما هو مطلوب منه
	0,5	- يبرّر اختياره.		
	0,5	- يرسم مخطط دارة كهربائية.	س 2	
	0,5	- يقدم نصائح.	س 3	
4,5	0,5	- يختار القاطع الآلي الفرعي الصحيح وهو القاطع (2)	س 1	الاستعمال السليم لأدوات المادة توظيف الموارد المرتبطة بالمادة
	0,5	- يبرّر بطريقة صحيحة.		
	0,5x4	- يرسم مخططا كهربائيا صحيحا مستعملا الرموز النظامية	س 2	
	0,5x3	يوضح فيه: القاطع الآلي التفاضلي، المأخذ الأرضي، القاطع الآلي الفرعي على سلك الطور، دلالة القاطع الفرعي. - يقدم على الأقل ثلاث نصائح صحيحة.	س 3	
1	0,5	- التعبير بلغة علمية سليمة.	كل الأسئلة	الانسجام تناسق الإجابة
	0,5	- التسلسل المنطقي للأفكار.		
0,5	0,5	- تنظيم الفقرات ووضوح الخط والرسومات.	كل الأسئلة	الاتقان والإبداع